Esempio PhotocellThreshold

Descrizione

Circuito che in base al livello di luminosità della fotocellula accende il LED.


Materiale

- Un Digispark
- Un led
- Una fotocellula
- Una resistenza da 330Ω
- Una resistenza da $10 \text{K}\Omega$

Schema

Descrizione del funzionamento

All'interno del circuito sono presenti quattro componenti: 1 fotocellula, 1 LED e 2 resistenze. La fotocellula è collegata in pull-down attraverso una resistenza da $10k\Omega$ al pin "P3". Il LED è attaccato al pin "P1" del Digispark attraverso una resistenza da 330Ω . Quando il valore letto dalla fotocellula supera i 100 lux il LED viene acceso, quando scende al di sotto della soglia il LED viene spento.

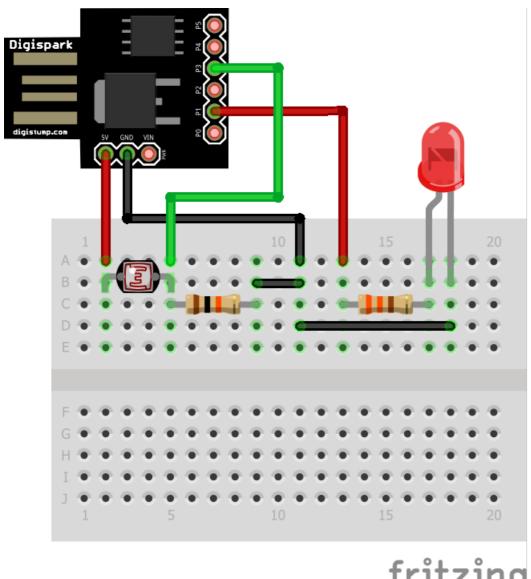

fritzing

Codice

```
/**
 * Includo le librerie.
 */
#include <photocell.h>
#include <led.h>
* Istanzio un oggetto di tipo Photocell. */
Photocell photocell(4);
* Istanzio un oggetto di tipo Led.
*/
Led led(1);
int soglia = 100;
void setup() {
}
* Metodo che viene eseguito all'infinito.
void loop() {
 //Ricavo la luminosità.
 int lux = photocell.getLux();
 //Controllo che la luminosità sia maggiore o uguale alla soglia stabilita.
 if(lux >= soglia) {
  //Accendo il led.
   led.on();
 } else {
  //Spengo il led.
   led.off();
```